

## RELAZIONE DI TELECOMUNICAZIONI

GRUPPO NUMERO: 2

ALLIEVI: Caneva Matteo, Pezzano Enrico

RELAZIONE N° 5

CLASSE: 4<sup>^</sup>CII


DATA: 24-11-2017

### TITOLO DELL'ESPERIENZA


#### Circuito verifica

### SCHEMA ELETTRICO

#### *Circuito aperto*

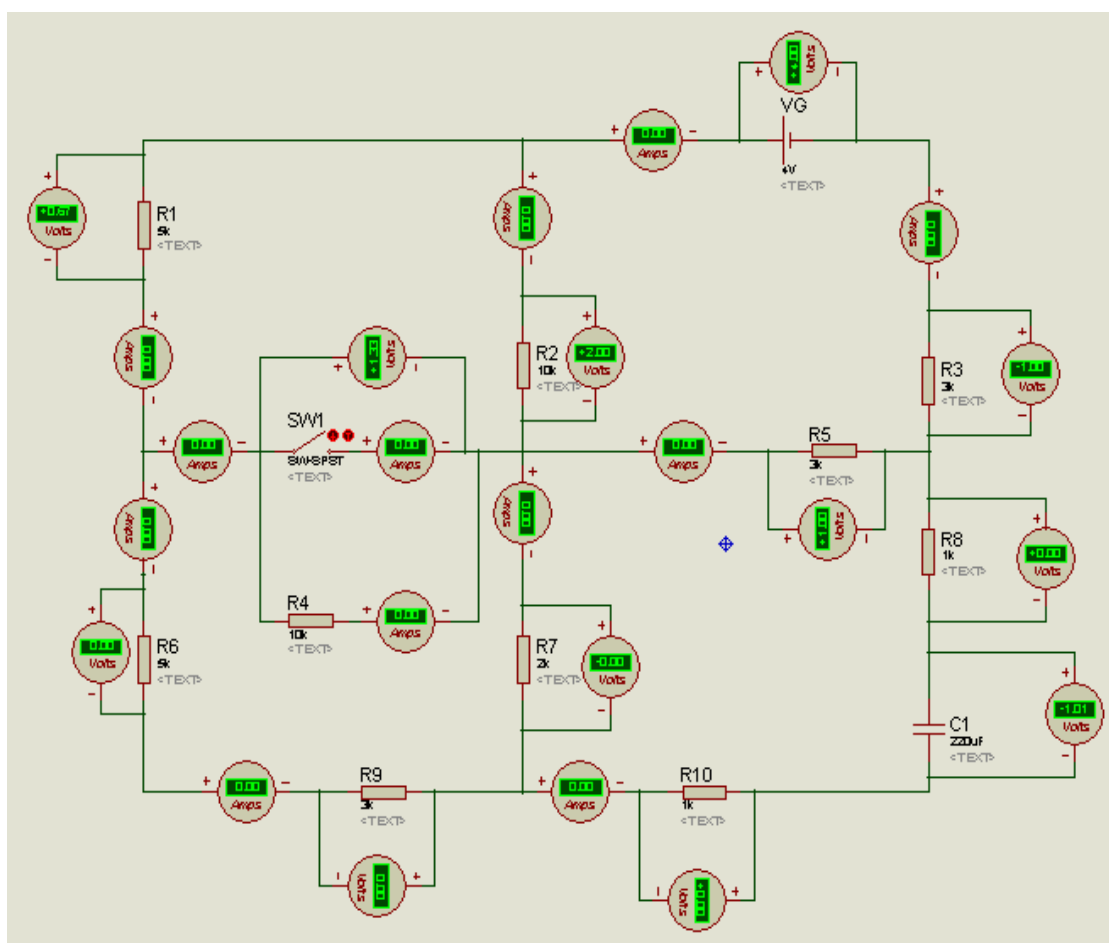

### *Circuito chiuso*

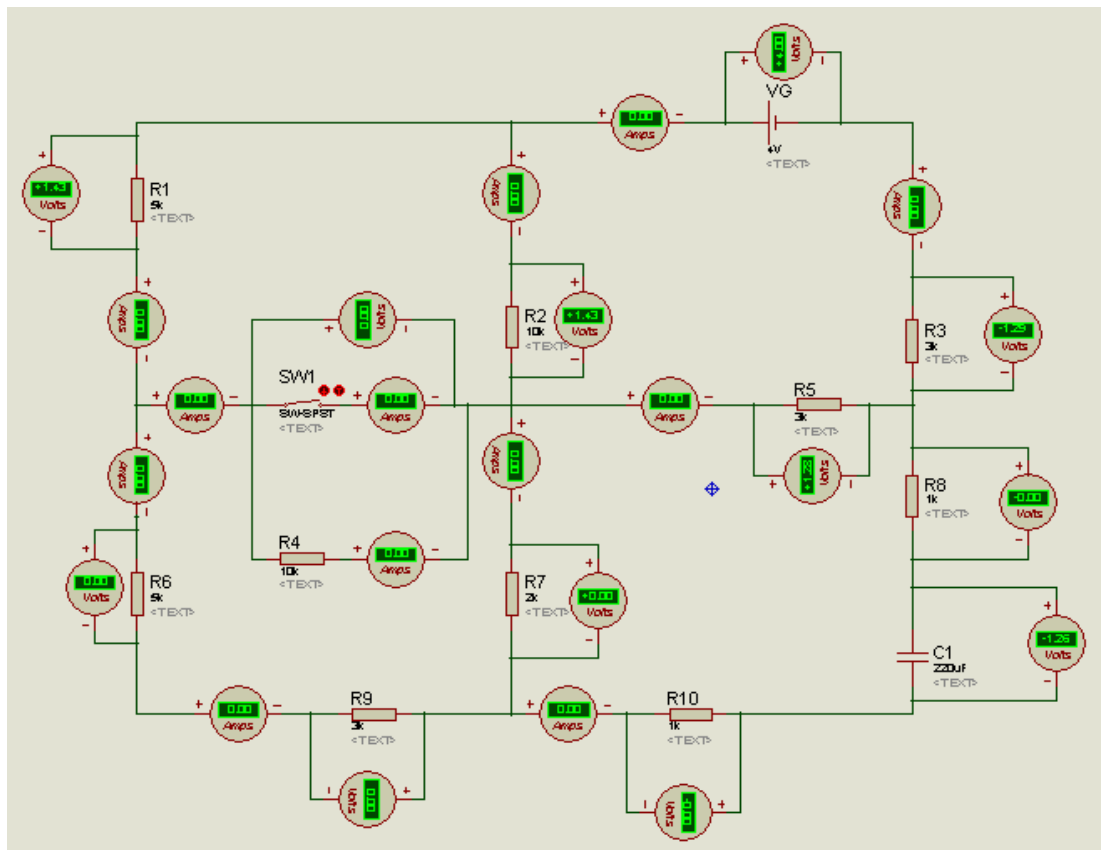

### FORMULE UTILIZZATE E RISULTATI

- Legge di Ohm;
- Legge di Kirkoff;

### MATERIALE E STRUMENTI UTILIZZATI

- Breadboard;
- Fili elettrici;
- Condensatori;
- Resistenze;
- Calcolatrice;
- Generatore;
- PC;