

RELAZIONE DI TELECOMUNICAZIONI

GRUPPO NUMERO: 2

ALLIEVI: Caneva Matteo, Pezzano Enrico

RELAZIONE N° 2


CLASSE: 4[^]CII

DATA: 20-10-2017

TITOLO DELL'ESPERIENZA

Circuito con condensatori

SCHEMA ELETTRICO

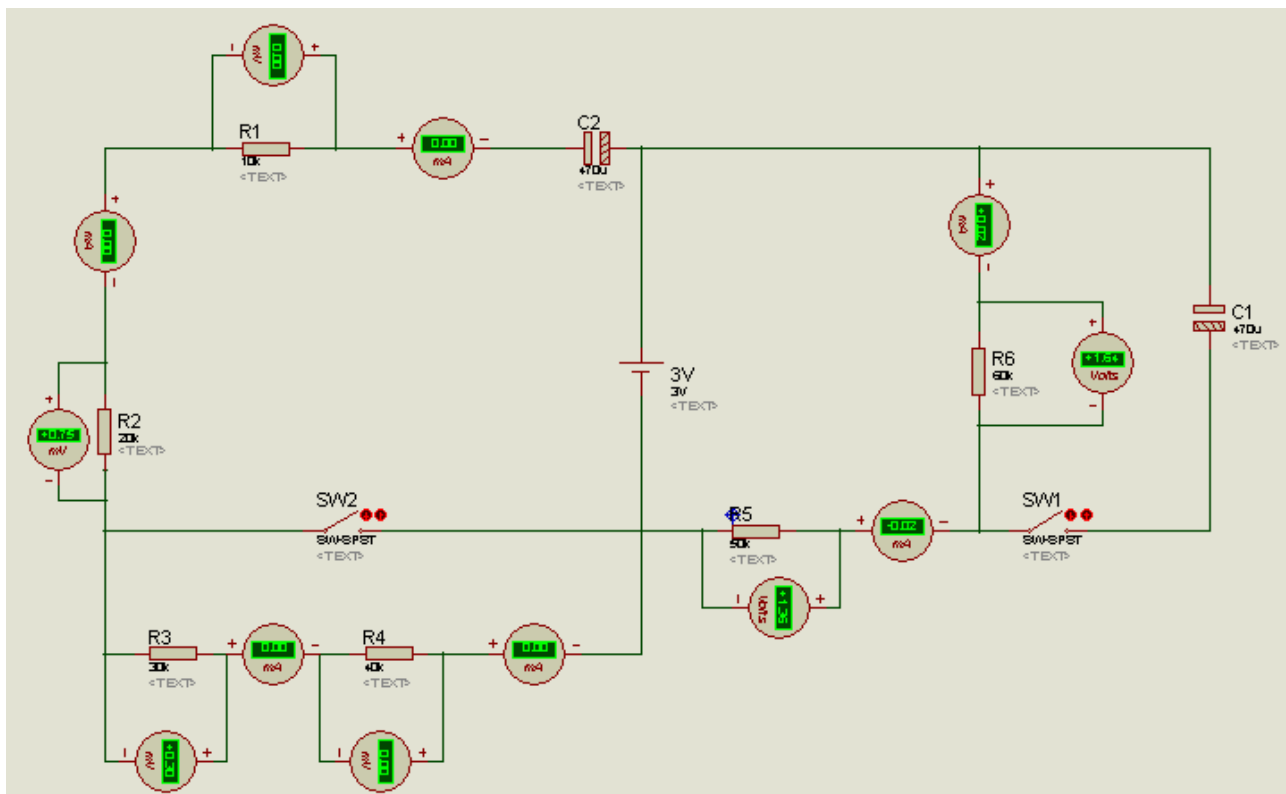

FORMULE UTILIZZATE E RISULTATI

- Legge di Ohm;
- Legge di Kirchhoff;

MATERIALE E STRUMENTI UTILIZZATI

- Breadboard;
- Fili elettrici;
- Condensatori;
- Resistenze;
- Calcolatrice;
- Generatore;
- PC;

GRAFICI

Curva di carica

Condensatori in parallelo

